




Repaso arquitectura interna FPGAs

Hipólito Guzmán Miranda
Profesor Contratado Doctor
Universidad de Sevilla

Arquitectura interna de una FPGA

- IOBs: In/Out Blocks (Bloques de Entrada/Salida)
- CLBs: Configurable Logic Blocks (Bloques Lógicos Configurables)
- Routing Resources (Recursos de Conexionado)
- (Re)Programabilidad

Arquitectura de una FPGA

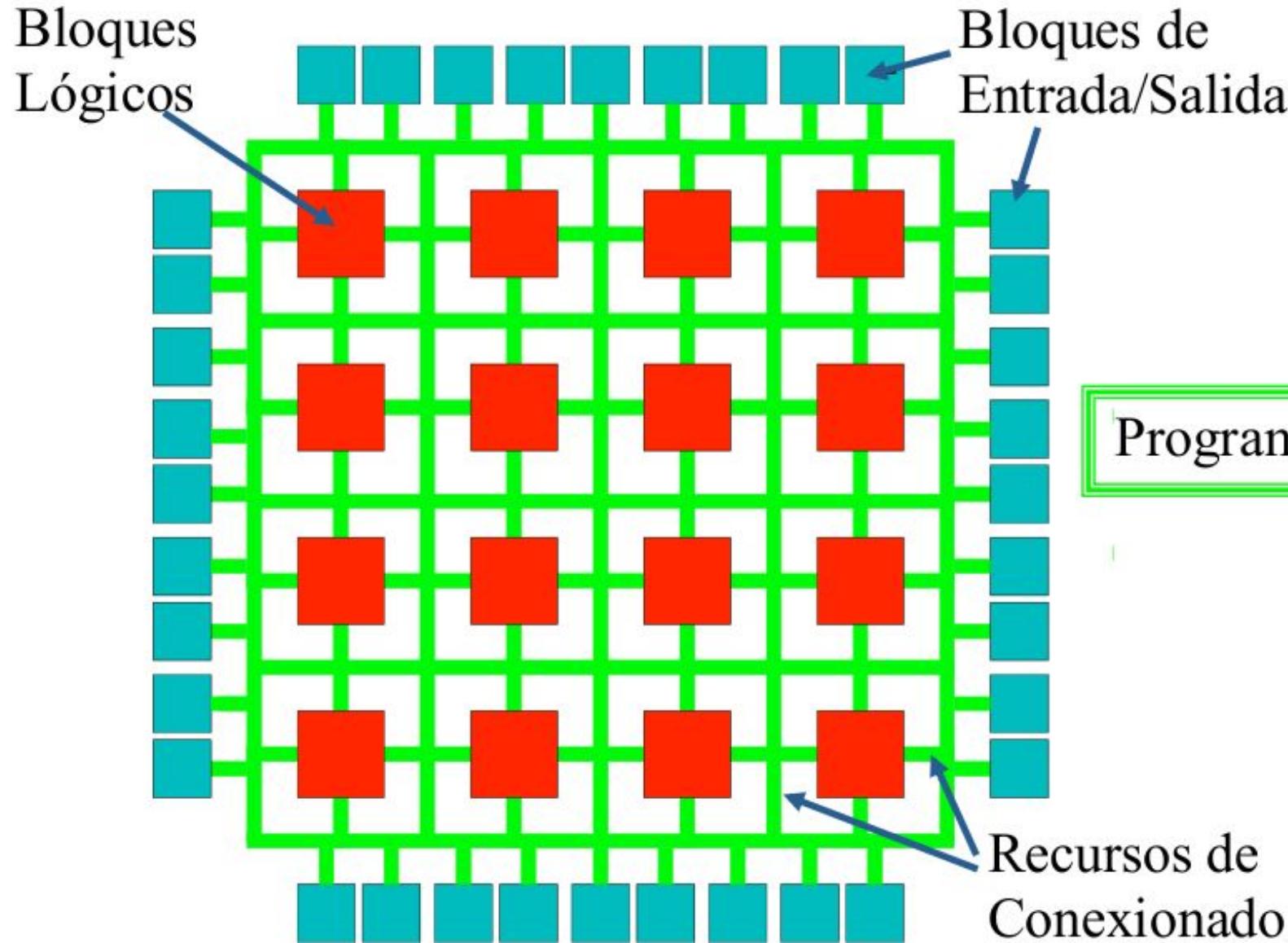




In-Out Blocks (IOBs)

- PAD (conexión al exterior)
- Buffer de entrada
- Buffer de salida (triestado)
- Soporte para entradas/salidas diferenciales (dependiendo de la familia)

IOB Spartan-6

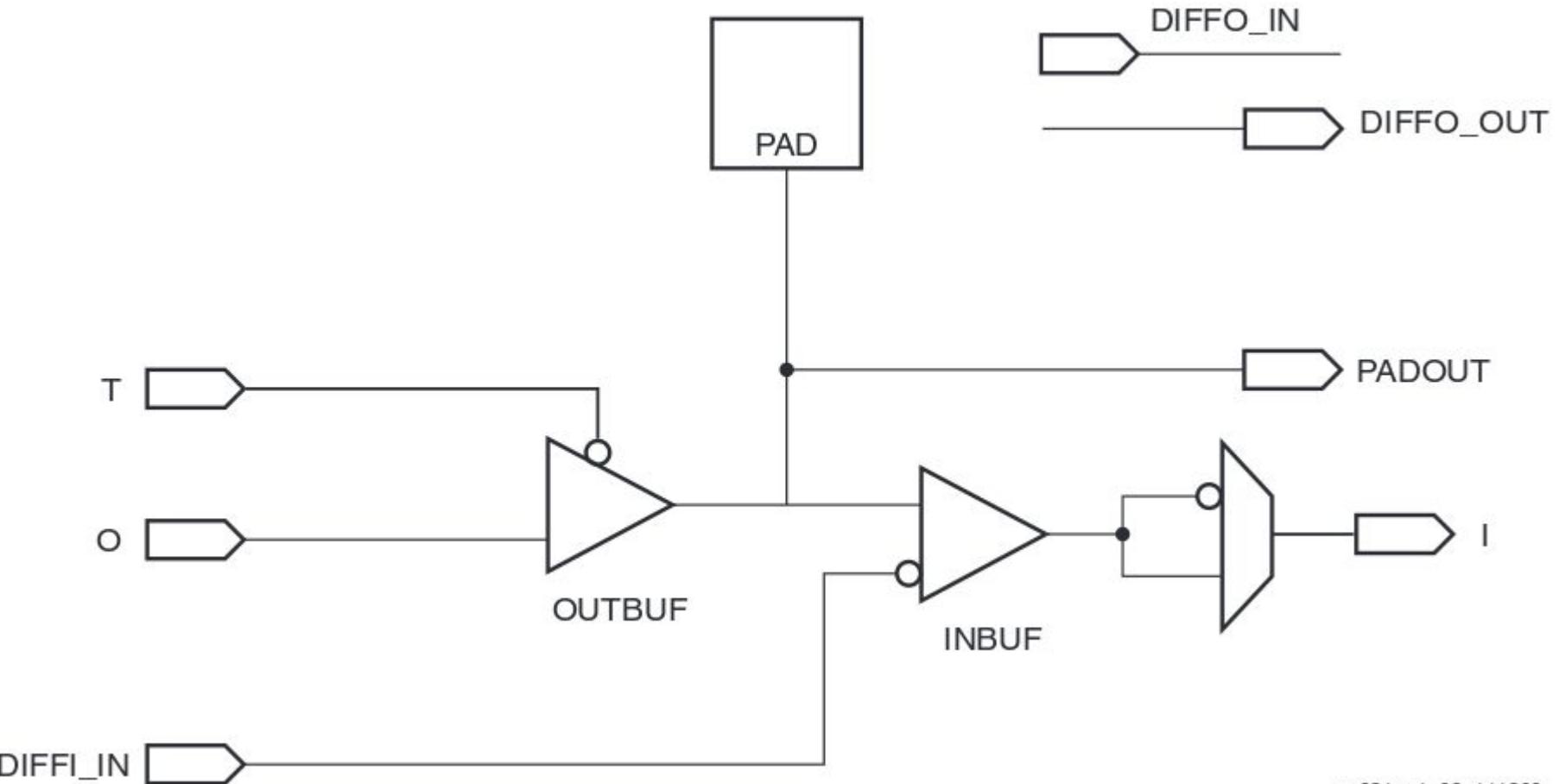

ug381_c1_02_111309

Configurable Logic Blocks (CLBs)

Compuestas por:


- $K * N$ -input LUT (Look-Up Tables de N entradas)
- $K * \text{Flip-flops}$ configurables

$K = 2$ en tecnologías antiguas, $4+$ en tecnologías modernas.

N crece también en tecnologías modernas (6 en Spartan-6)

Los CLB se pueden dividir en ‘Slices’

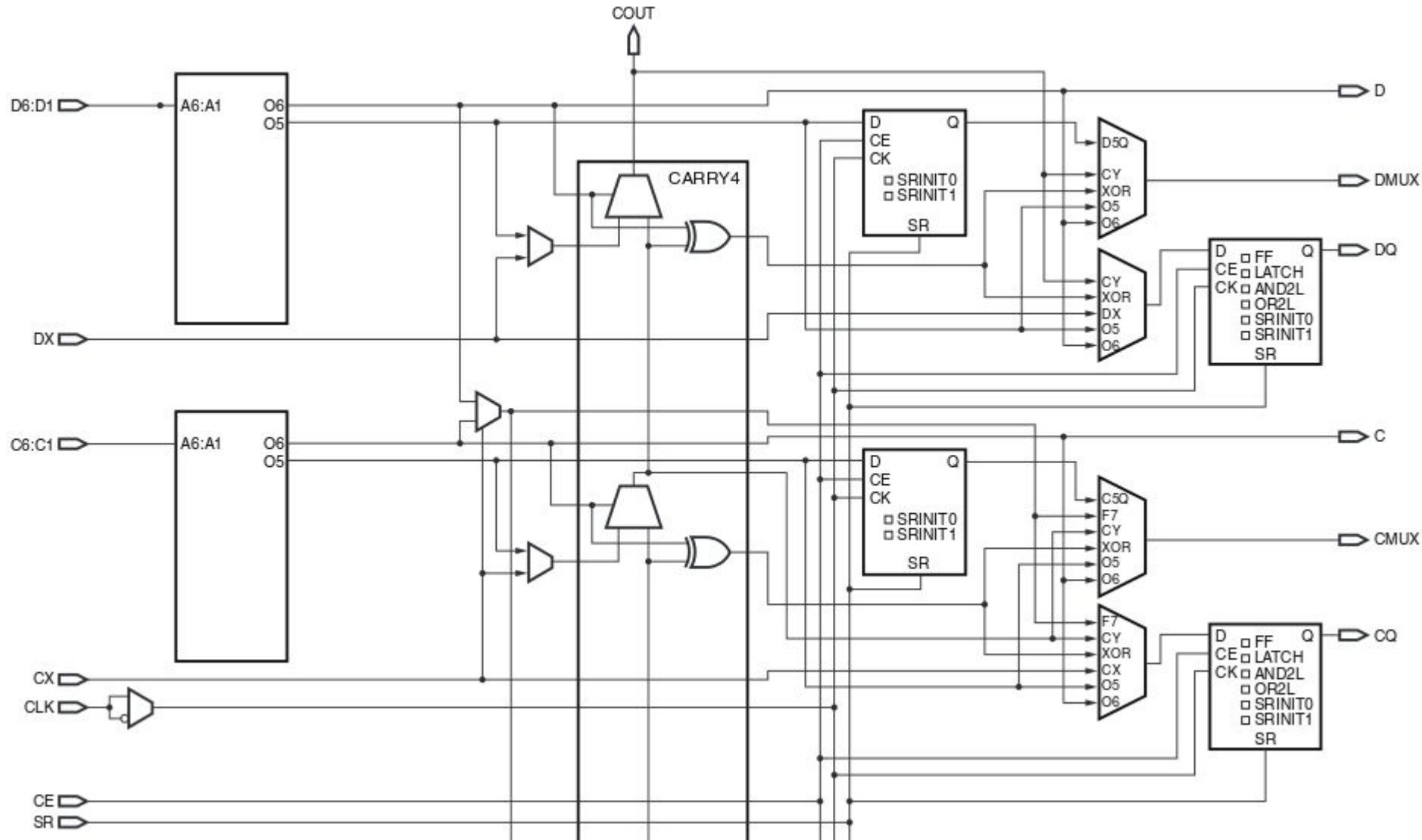$\frac{1}{2}$ Slice Spartan-6 (= $\frac{1}{4}$ CLB)




Look-Up Tables (LUTs)

En lugar de implementar las funciones lógicas con puertas lógicas, en FPGA se implementan con tablas de verdad

- Ej: Una LUT de 4 entradas ('4-LUT') puede implementar cualquier función lógica de 4 entradas

SRAM

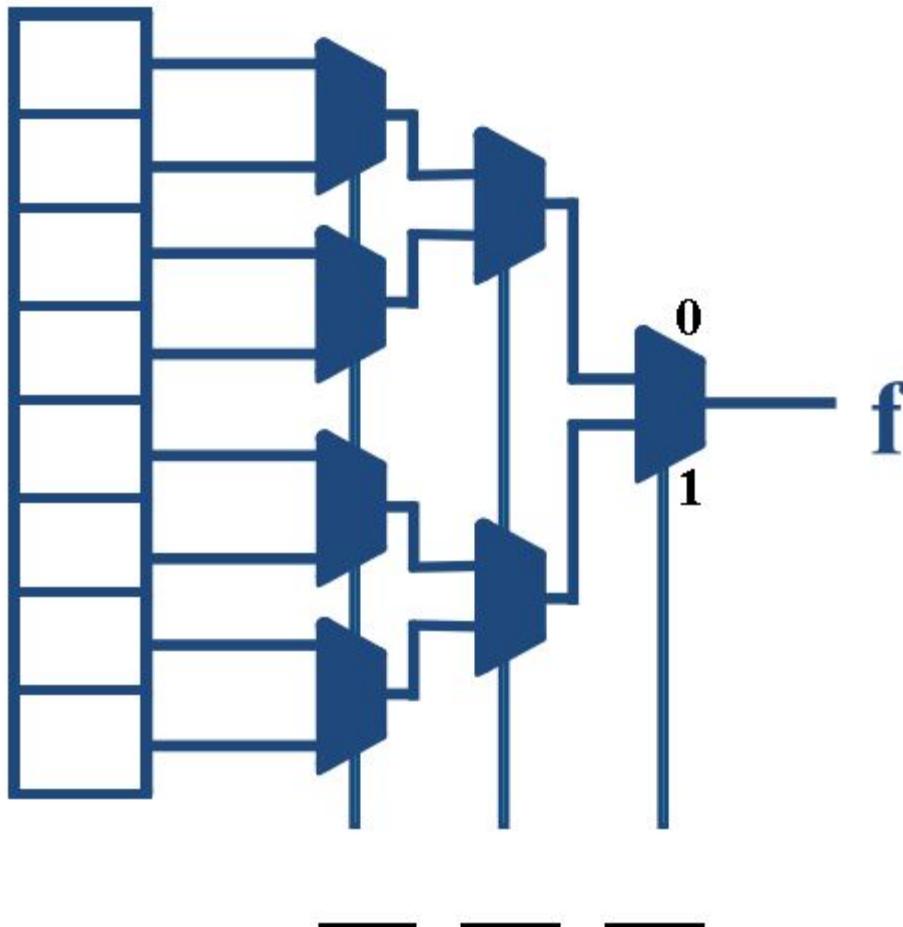

3-LUT

Ejercicio


Configura la LUT de forma que implemente la función

$$F = ABC + A\bar{B}\bar{C}$$




Recursos de Rutado



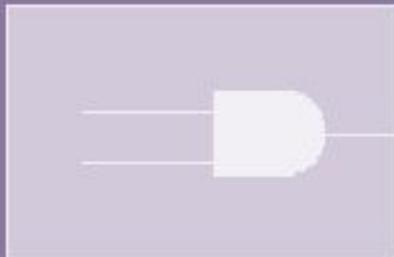
- PIP: Programmable Interconnection Points (Puntos de Interconexión Programable)
- Líneas cortas y largas
- Recursos dedicados para relojes (ej: BUFG)





Celdas Lógicas

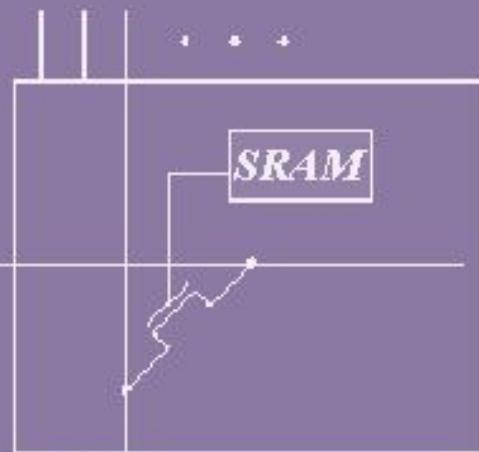

Celdas Lógicas

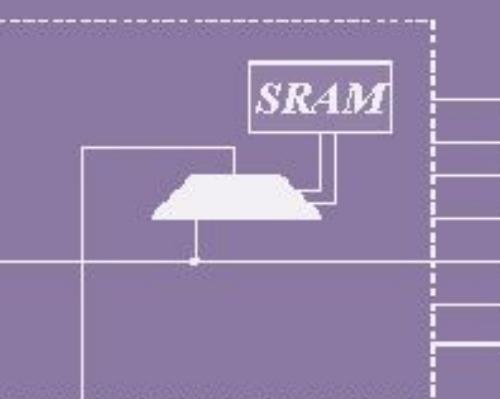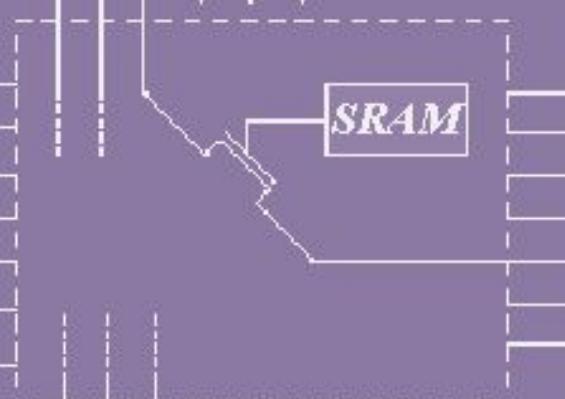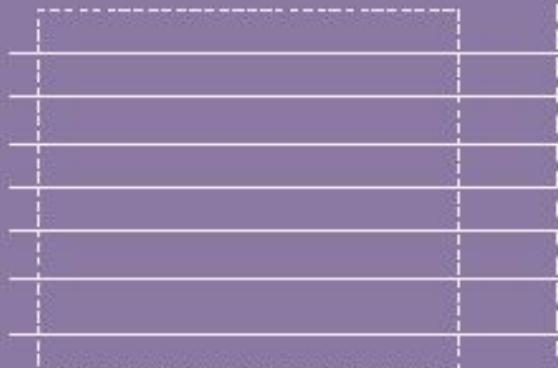

Celdas Lógicas

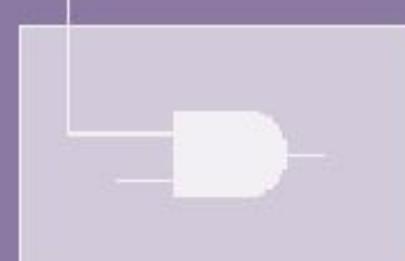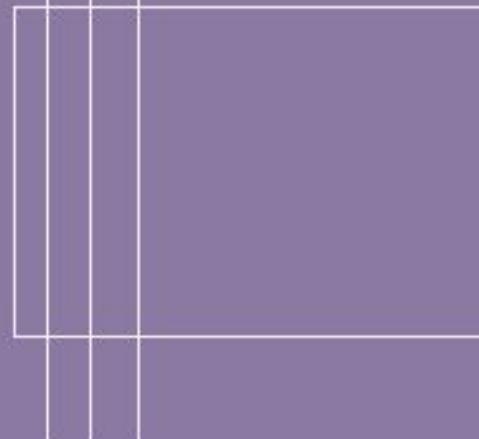

Celdas Lógicas

Configurabilidad y Reconfigurabilidad


Existen varias tecnologías:

- SRAM: reconfigurable, volátil, muy extendida, aprovecha proceso CMOS estándar
- Flash: reconfigurable, no volátil, proceso no estándar
- Antifusible: no reconfigurable, proceso no estándar

Celda SRAM

Son dos inversores
inversores
realimentados

4 transistores,
pero CMOS
estándar

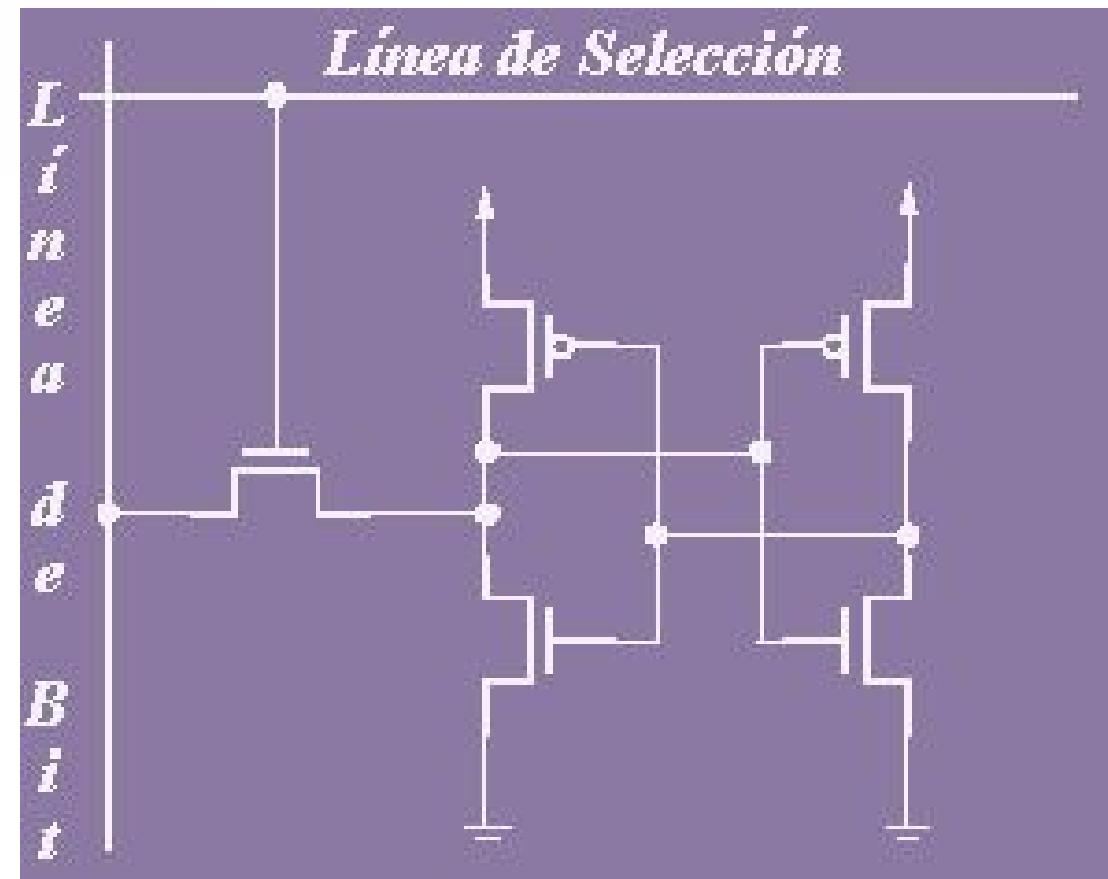

Tecnologías Flash


Se basan en el uso de FGMOs (Floating-Gate MOS)

- Por lo que requieren de tecnologías con 2 niveles de polisilicio


Si la puerta flotante está cargada:

- > Incremento de la V_t
- > Transistor no puede encenderse ni con V_{dd} en la puerta

Ejemplo configurabilidad Flash

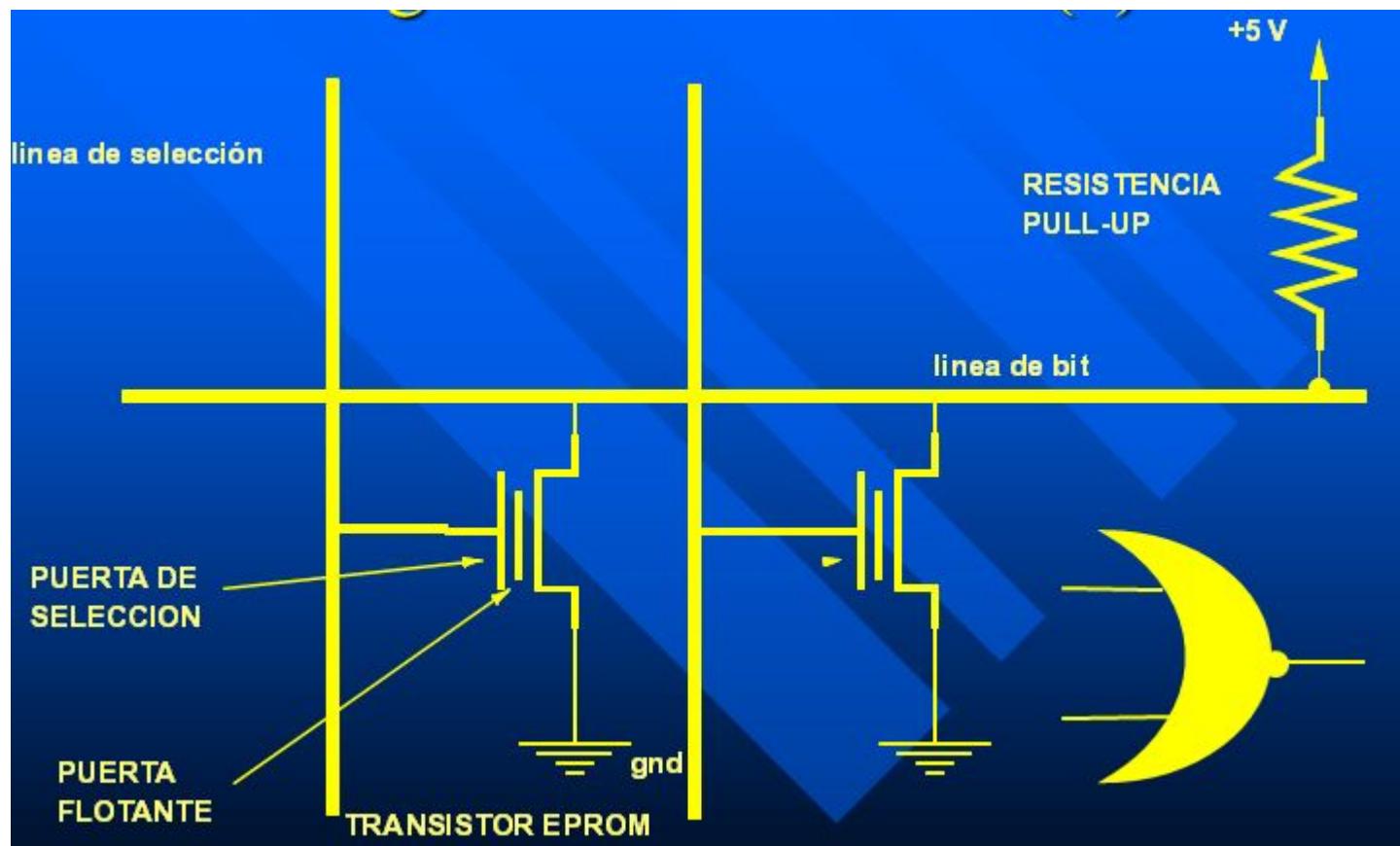

Ejemplo configurabilidad Flash

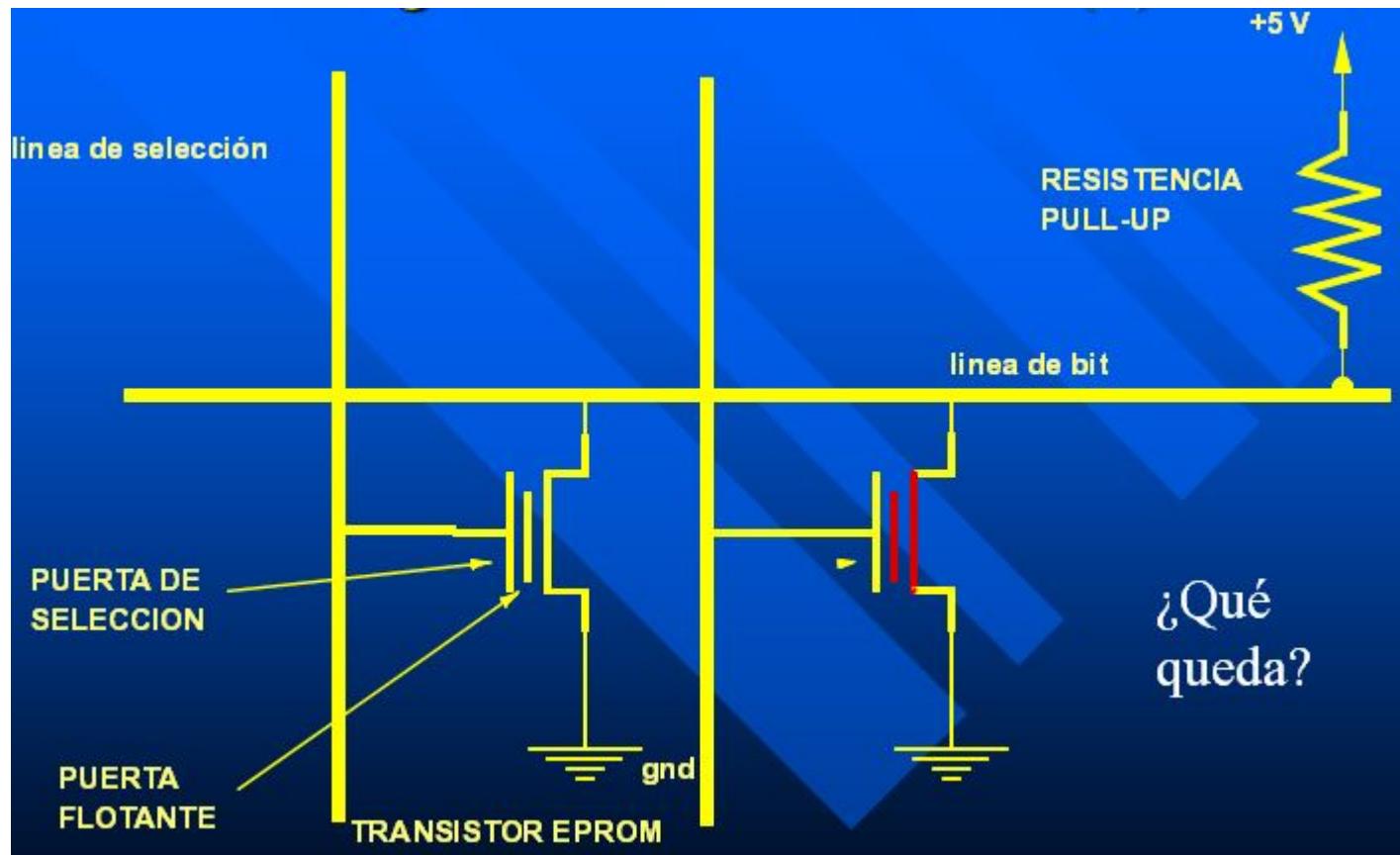

Tecnologías Antifusible

- OTP: One Time Programmable
- Requieren un proceso específico (no CMOS estándar)

