
Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción/Repaso

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos

2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes

2.4.2. Descripción mediante procesos

library
entity
 generic
 port
architecture
 tipos de datos
 signals
 decl. componentes
begin
 sent. concurrentes
 process
 inst. componentes
end arch_name

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción/Repaso

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos

2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes




2.4.2. Descripción mediante procesos

Introducción

-- Multiplexor de dos entradas

```
entity mux21 is  
port ( e1, e2: IN std_logic;  
        sel: IN std_logic;  
        o1: OUT std_logic);  
end mux21;
```
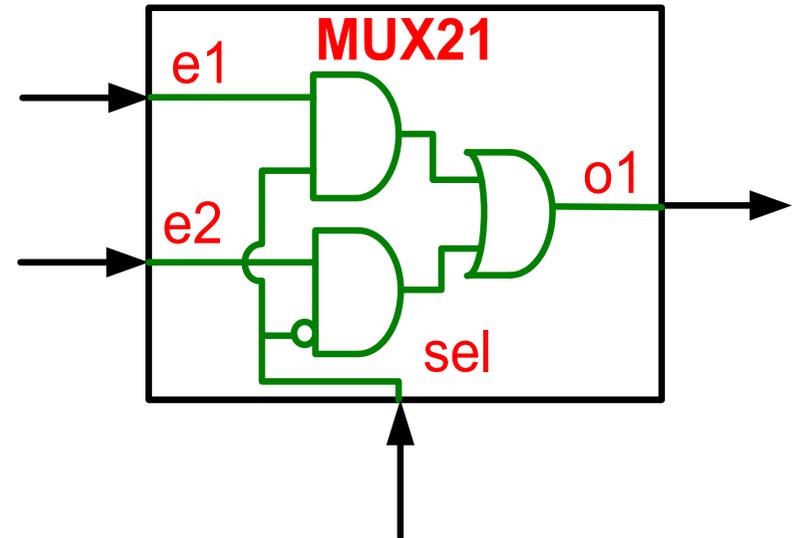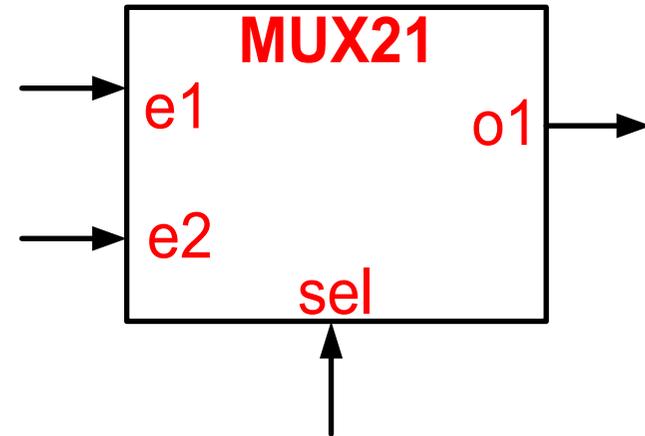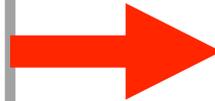
```
architecture A of mux21 is  
begin  
process(e1,e2, sel)  
begin  
if (sel= '0' ) then  
o1 <= E1;  
else  
o1 <= e2;  
endif;  
end process;  
end A;
```



Introducción. Formas de describir una ARCHITECTURE

- ◆ Dos formas distintas :

1. Órdenes concurrentes: Ejecución de órdenes en paralelo.
2. Utilizando **process**: Dentro de un process las órdenes se ejecutan de forma secuencial.

Es posible combinar ambas en una misma ARCHITECTURE

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción

2.2 *Concepto de concurrencia*


2.3 Procesos

2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes

2.4.2. Descripción mediante procesos

Concepto de concurrencia

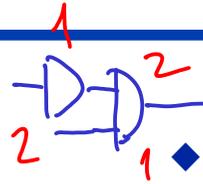

ARCHITECTURE

1) Sentencias concurrentes: Órdenes independientes que se ejecutan en paralelo.

```

A<=C and D or G;
F <= A when E='0' else 'H';
        
```

2) PROCESS: Conjunto de órdenes que se ejecutan de forma secuencial.

```

process (e1, e2, sel)
begin
    if (sel='0') then
        o1 <= E1;
    else
        o1 <= e2;
    endif;
end process;
        
```

3) INSTANCIAS ~~X~~ COMPONENTES: Cada componente será un bloque que funcionará en paralelo

```

cont1: contador
GENERIC MAP (N=>7)
PORT MAP ( ..... )
        
```

◆ Por naturaleza, todos los elementos de un circuito funcionan de forma concurrente.



◆ **Todas las sentencias fuera de un *process* se ejecutan de forma paralela.**

◆ El orden de las sentencias no es importante.

◆ Un *componente* se entiende como otra sentencia concurrente.


◆ Un *process* se comporta externamente como una sentencia concurrente.

→ p205 lo elem. de arquitectura

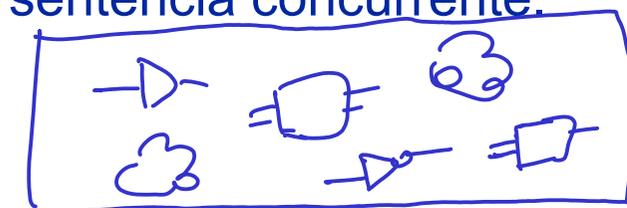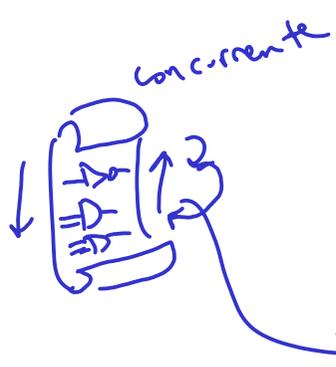

Concepto de concurrencia

ARCHITECTURE

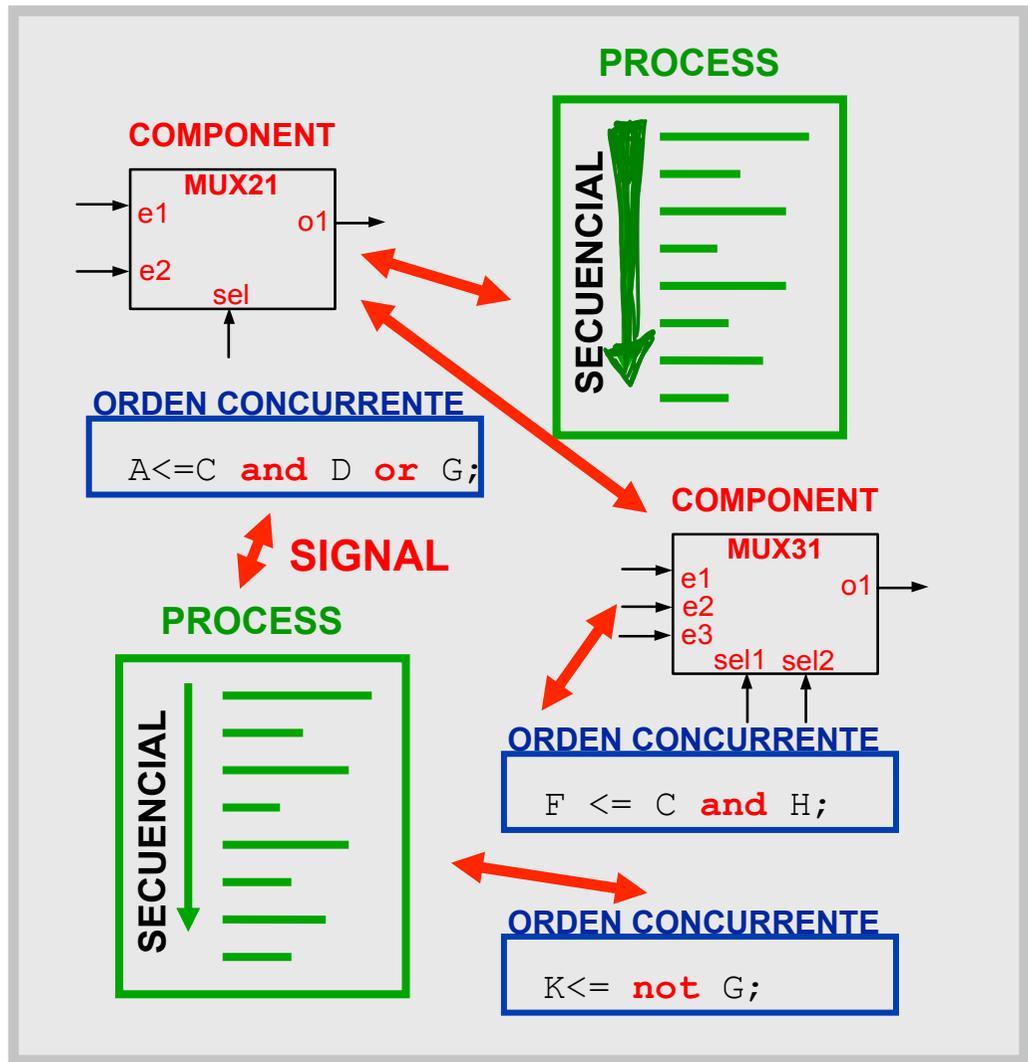

- ◆ Todas las órdenes dentro de un process se ejecutan secuencialmente, pero externamente se comporta como una sola orden concurrente.
- ◆ Un *componente* se entiende como otra sentencia concurrente.
- ◆ Los diferentes elementos se comunican utilizando signals

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción

2.2 Concepto de concurrencia


2.3 Procesos

2.4 Diseño de circuitos combinacionales


2.4.1. Sentencias concurrentes

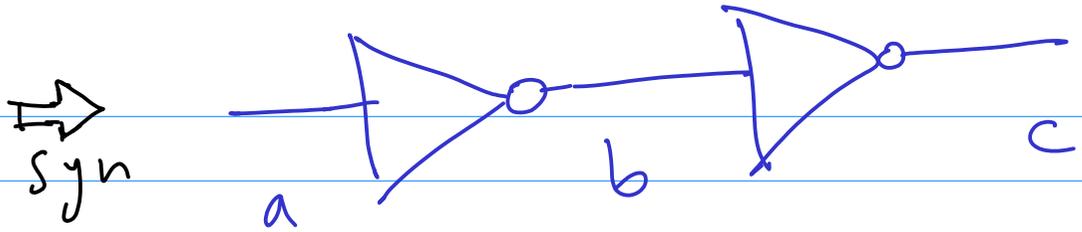2.4.2. Descripción mediante procesos


```
begin -- de la arch
  b <= NOT a;
  c <= NOT b;
```



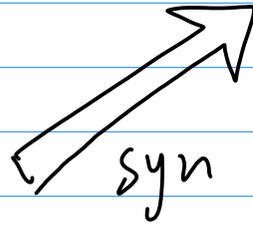
```
begin -- de la arch
  c <= NOT b;
  b <= NOT a;
```



process

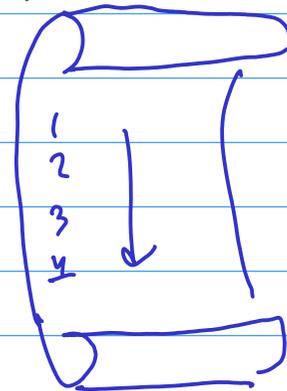

Seq. de instrucciones

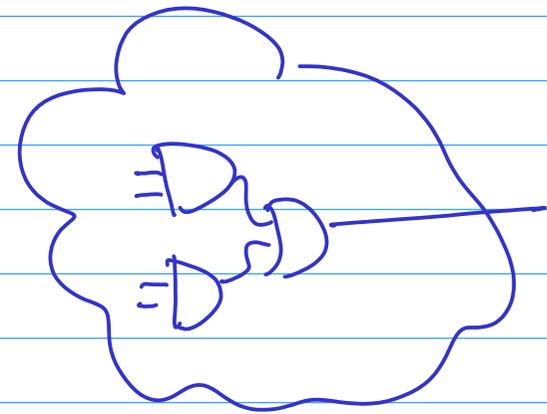

Proceso

si algún objeto (signal o port) cambia su valor debe entrarse en el process y ejecutarlo entero (recalculamos los valores que asigna)

Etiqueta (opcional)

El bloque process como unidad básica de ejecución.



nombre: **process**(e1, e2, sel)

Lista de sensibilidad

variable

Declaración variables (opcional)

begin

if (sel='0') **then**

o1 <= e1;

else

o1 <= e2;


endif;

Comportamiento


sel puede ser '1', 'Z', 'U', etc...

end process;

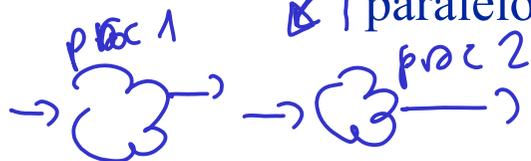
- ◆ Todos los bloques *process* son sensibles a sus entradas como las puertas lógicas a los suyos.
- ◆ Todos los bloques *process* se ejecutan en paralelo como las puertas lógicas de un circuito.



Proceso. Lista de sensibilidad

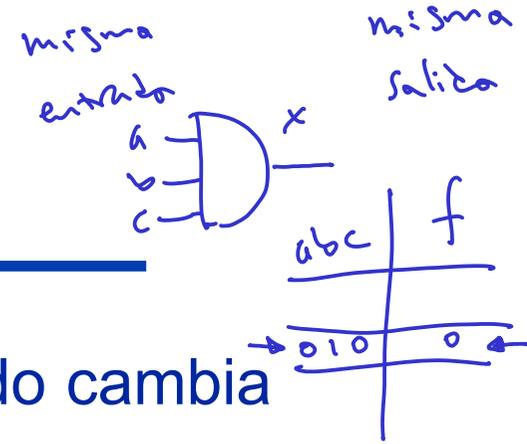

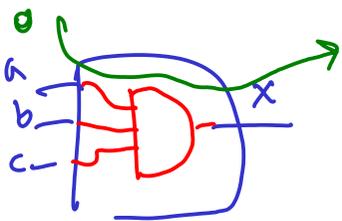- ◆ El proceso se ejecuta en su totalidad cuando cambia alguna ~~s~~ señal de la lista de sensibilidad



```

proc1: process (a,b,c)
begin
    x <= a and b and c;
end process;
    
```

```

proc2: process (a,b)
begin
    x <= a and b and c;
end process;
    
```

- ◆ Desde el punto de vista de simulación, ambos procesos son muy diferentes.
- ◆ El *proc2* no es sintetizable (faltará un latch para c que es sensible a ambos flancos de a y b), por tanto:
 - El programa de síntesis añadirá la señal c a la lista de sensibilidad para poder asociar un circuito al código.
 - El programa de síntesis produce un mensaje de error.

funcionamiento en Xilinx

object : signal / port

Proceso. Lista de sensibilidad



CONCLUSIÓN: En un código VHDL para síntesis de un proceso combinacional, en la lista de sensibilidad deben incluirse todas las señales que afectan a la evaluación del proceso.

- 1) Todas las que están dentro de un if o case
- 2) Todas las que están a la derecha de una asignación

normalmente solo se usan en simulación

- Un proceso sin lista de sensibilidad se estaría ejecutando siempre, por tanto el simulador nunca avanzaría. *si está fuera del process, entra inmediatamente*
- Si una señal de la lista de sensibilidad cambia el proceso es evaluado sucesivamente hasta que todas las señales sensibles se estabilicen.

* Combinatorial loop

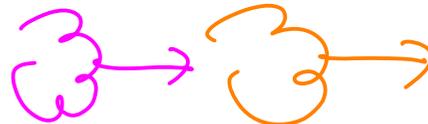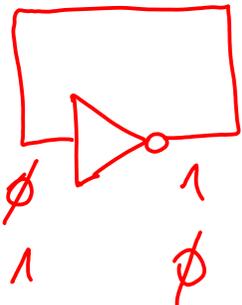


Proceso. Asignación de señales


$a \leftarrow 1;$
if $(a = 1)$ then

- ◆ Todas las expresiones de un proceso se resuelven con el valor actual de las señales.
- ◆ Las asignaciones se hacen efectivas cuando se termine la evaluación del proceso. cuando se llega al "end process"
- ◆ Todas las señales serán actualizadas con el último valor asignado dentro del proceso.
- ◆ El proceso vuelve a evaluarse si se ha modificado alguna señal de su lista sensible.
- ◆ Todos los procesos cuya lista sensible ha sido alterada y todas las órdenes concurrentes se ejecutan hasta que se alcanza un estado de equilibrio (no hay más cambios).

$a \leftarrow 1;$
 $a \leftarrow 2;$ ✓

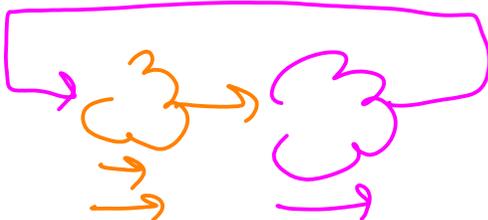

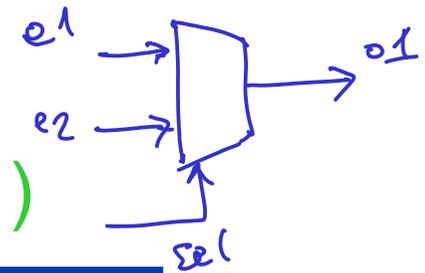Proceso. Asignación de señales (ejemplo 1)



- ◆ Diferentes opciones para implementar el mux2

```
process(e1, e2, sel)  
begin  
  if (sel='0') then  
    o1 <= e1; (1a)  
  else  
    o1 <= e2; (1b)  
  endif;  
end process;
```

valor por defecto

```
process(e1, e2, sel)  
begin  
  o1 <= e1; (1)  
  if (sel='1') then  
    o1 <= e2; (2)  
  endif;  
end process;
```



```
process(e1, e2, sel)  
begin  
  if (sel='1') then  
    o1 <= e2; (1)  
  _endif;  
  o1 <= e1; (2)  
  → end process;
```

este código es como si no estuviera



INCORRECTO

O1 siempre valdrá e1

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos

2.4 *Diseño de circuitos combinacionales*

2.4.1. Sentencias concurrentes

2.4.2. Descripción mediante procesos

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos

2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes

2.4.2. Descripción mediante procesos

→ FUERA de un PROCESS

→ PROCESS

FUERA de
un
PROCESS

DENTRO de
un
PROCESS

Asignación <=



Op. lógicas AND, OR,
NOT, XOR, NOR,
NAND, XNOR, ...

Decision con prioridad
↓
WHEN...ELSE

↓
IF...ELSE...ELSIF

Decision por valor
(no solapa)
↓
WITH...SELECT

CASE...WHEN

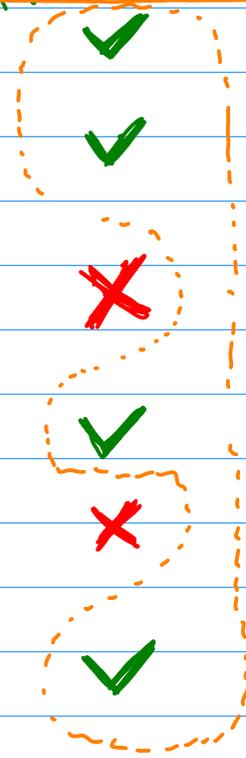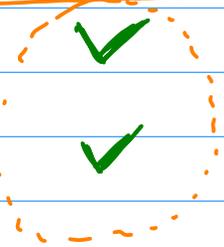

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✗

✓

Sentencias concurrentes. Asignación simple

obj
señal_destino <= señal_origen;
obj

- ◆ Deben ser del mismo tipo (integer, std_logic, etc)
- ◆ señal_destino puede ser:
 - Señal
 - Puerto: OUT, INOUT (y *BUFFER*)
- ◆ señal_origen puede ser:
 - Señal
 - Puerto: IN, INOUT (y *BUFFER*)

PUEDEN USARSE DENTRO O FUERA DE UN PROCESS

Sentencias concurrentes. Ecuaciones lógicas

Operador	Ejemplo
NOT	a <= <u>NOT</u> b;
AND, NAND	a <= b <u>AND</u> c;
OR, NOR, XOR	a <= b <u>OR</u> c <u>AND</u> d;


Asignación :

objeto <= expr (objetos);


PUEDEN USARSE DENTRO O FUERA DE UN PROCESS

Sentencias concurrentes. Ejemplo
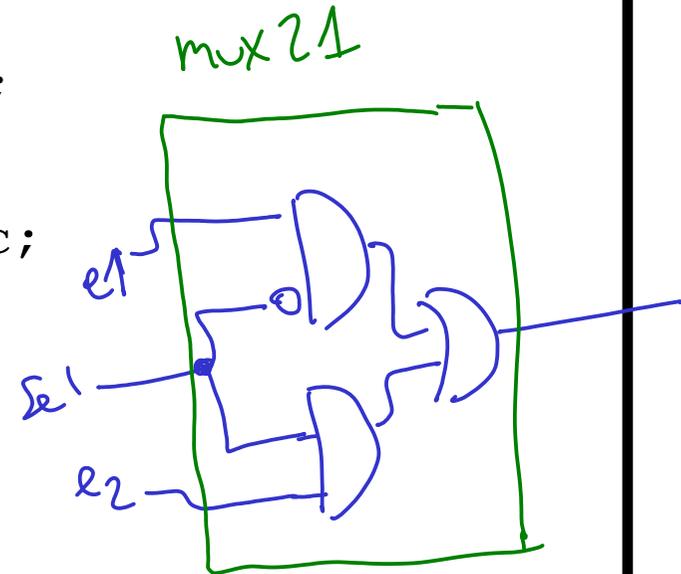
```
library IEEE;  
    use IEEE.std_logic_1164.all;  
entity mux21 is  
    port ( e1, e2:      IN std_logic;  
          sel:        IN std_logic;  
          o1:         OUT std_logic);  
end mux21;  
architecture A of mux21 is  
begin  
    o1 <= e1 and not(sel) or e2 and sel;  
end A;
```



DECISION GN
PRIORIDAD

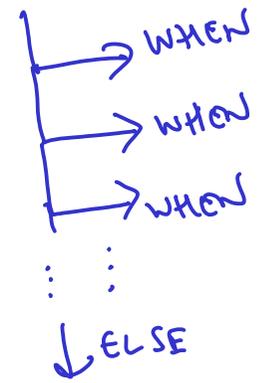

Sentencias concurrentes. WHEN ELSE

Las sentencias concurrentes siempre son una asignación

• Señal Destino **<=** Expresión1 **WHEN** Condición **ELSE** Expresión2;

```
Señal Destino <= Expresión1 WHEN Condición1 ELSE  
                    Expresión2 WHEN Condición2 ELSE  
                    Expresión3 WHEN Condición3 ELSE  
                    .....  
                    ExpresiónN WHEN CondiciónN  
                    ELSE Expresión;
```

NO PUEDEN USARSE DENTRO DE UN PROCESS

Sentencias concurrentes. WHEN ELSE

→ equivalente a if

```
library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux21 is
port ( e1, e2:      IN std_logic;
      sel:        IN std_logic;
      o1:         OUT std_logic);
end mux21;
architecture A of mux21 is
begin
    [ o1 <= e1 when sel='0' else e2;
end A;
```

Sentencias concurrentes. WITH ... SELECT ...

Equivalente
a CASE

WITH expresión_selección **SELECT**


Señal Destino \leftarrow

Expresión1 **WHEN** Valor_Selección1,

Expresión2 **WHEN** Valor_Selección2,

...

ExpresiónN **WHEN OTHERS**;

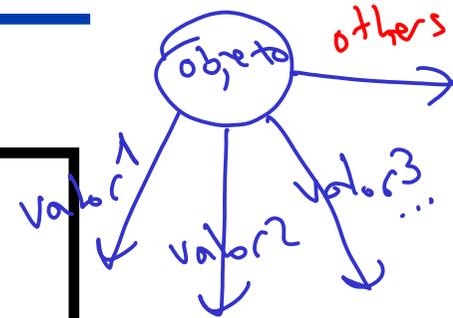

WITH sel **SELECT**

o1 \leftarrow

e1 **WHEN** '0',

e2 **WHEN OTHERS**;

NO PUEDEN USARSE DENTRO DE UN PROCESS

Clase 2:

Descripción de la funcionalidad

2.1 Introducción

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos


2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes

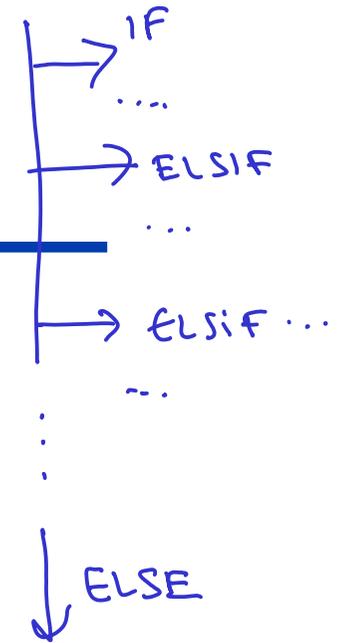2.4.2. *Descripción mediante procesos*

IF THEN ELSIF ELSE


```
IF condición 1 THEN  
    Consecuencia 1;  
ELSIF condición 2 THEN  
    Consecuencia 2;  
ELSIF ... THEN  
    ...  
ELSE Consecuencia;  
END IF;
```




NO PUEDEN USARSE FUERA DE UN PROCESS

IF THEN ELSIF ELSE
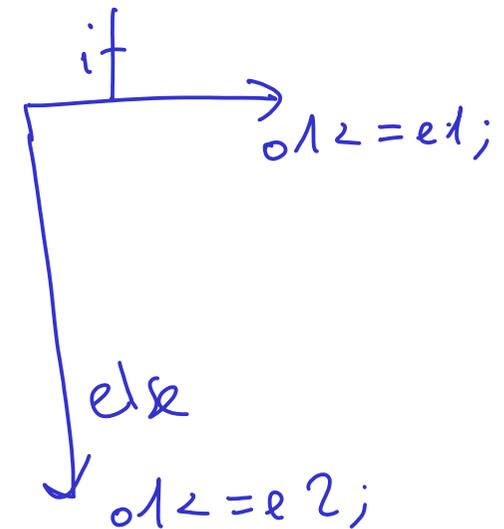
```
architecture A of mux21 is
begin
  process (e1, e2, sel)
  begin
    if (sel='0') then
      o1 <= e1;
    else
      o1 <= e2;
    endif;
  end process;
end A;
```



CASE WHEN

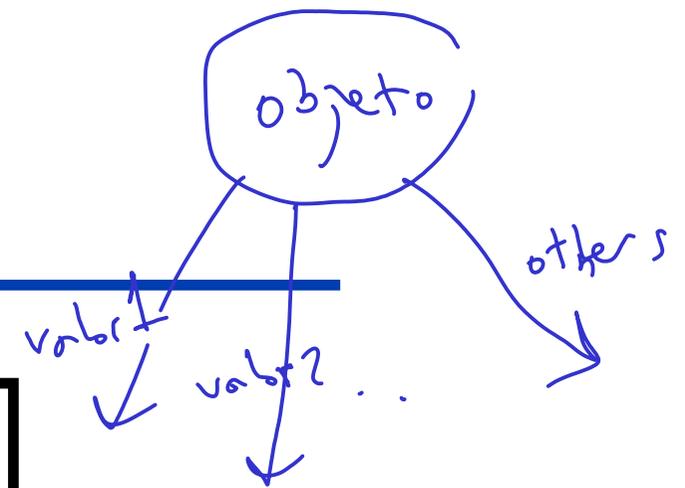


```
CASE objeto IS  
    WHEN caso1 =>  
        Código1;  
    WHEN caso2 =>  
        Código2;  
    WHEN caso3 =>  
        Código3;  
    WHEN OTHERS =>  
        Código;  
END CASE;
```

NO PUEDEN USARSE FUERA DE UN PROCESS

CASE WHEN
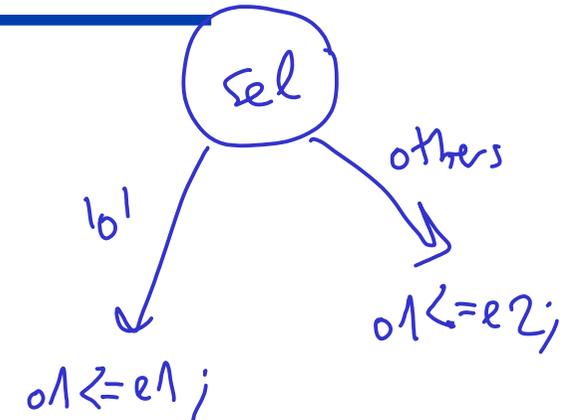
```
architecture A of mux21 is
begin
  process (e1, e2, sel)
  begin
    case sel is
      when '0' =>
        o1<=e1;
      when others =>
        o1<=e2;
    end case;
  end process;
end A;
```



WHEN OTHERS es obligatorio si no están cubiertos todos los casos

no olvidemos que sel al ser std_logic puede tomar 9 valores posibles y no sólo 2


Ejercicio: construir un mux 4 a 1 de todas las formas posibles:

- 1) Usando when...else fuera de un process
- 2) Usando with...select fuera de un process
- 3) Usando if...elsif...else dentro de un process
- 4) Usando case...when dentro de un process
- 5) Instanciando 3 mux2a1

(también se podría hacer 0) Usando una asignación con expresión basada en AND/OR)

Generación de LATCHES

Ej. Multiplexor 3x1

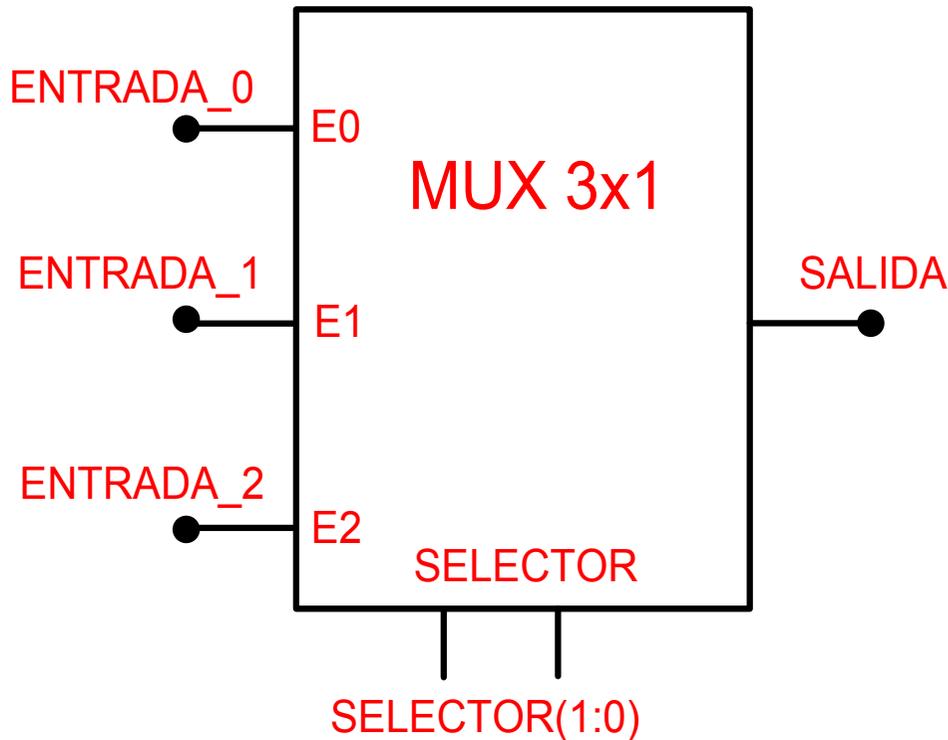


abc	f
000	1
	⋮
	0
	⋮
110	⋮
111	?

¿Qué ocurre si una sentencia condicional se deja incompleta?


Se genera un **LATCH**

las puertas lógicas no tienen memoria!!!

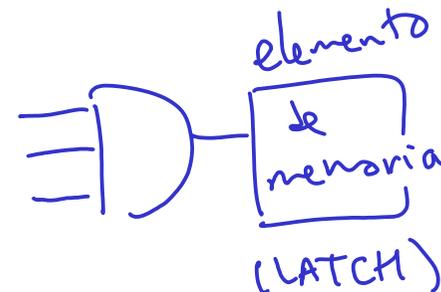


se mantiene el valor anterior

Latch = biestable activo por nivel

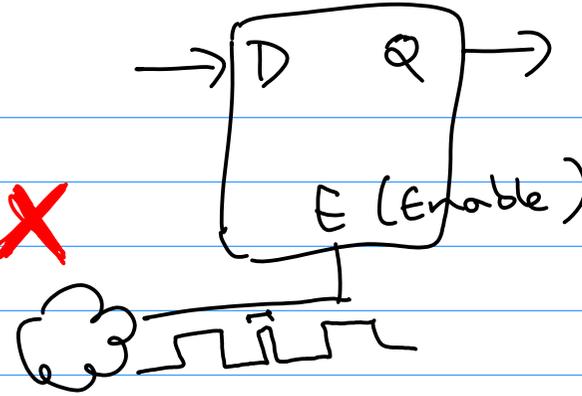

normalmente no se quiere en diseño digital porque puede dar problemas de temporización

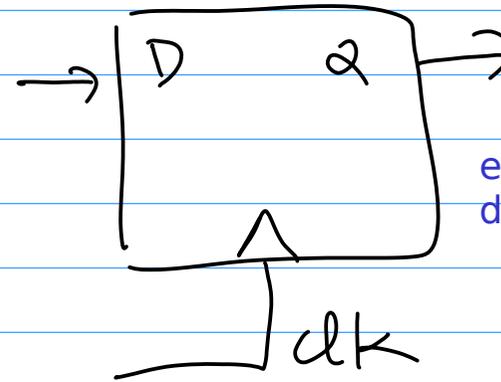Flip-flop o FF = biestable activo por flanco



estos se usan en diseño digital


Sentencias condicionales incompletas.

- ◆ No se define la condición (*selector*="11")

Programación

```
if (selector="00") then
  salida<=entrada_0;
elsif (selector="01") then
  salida<=entrada_1;
elsif (selector="10") then
  salida<=entrada_2;
endif;
```

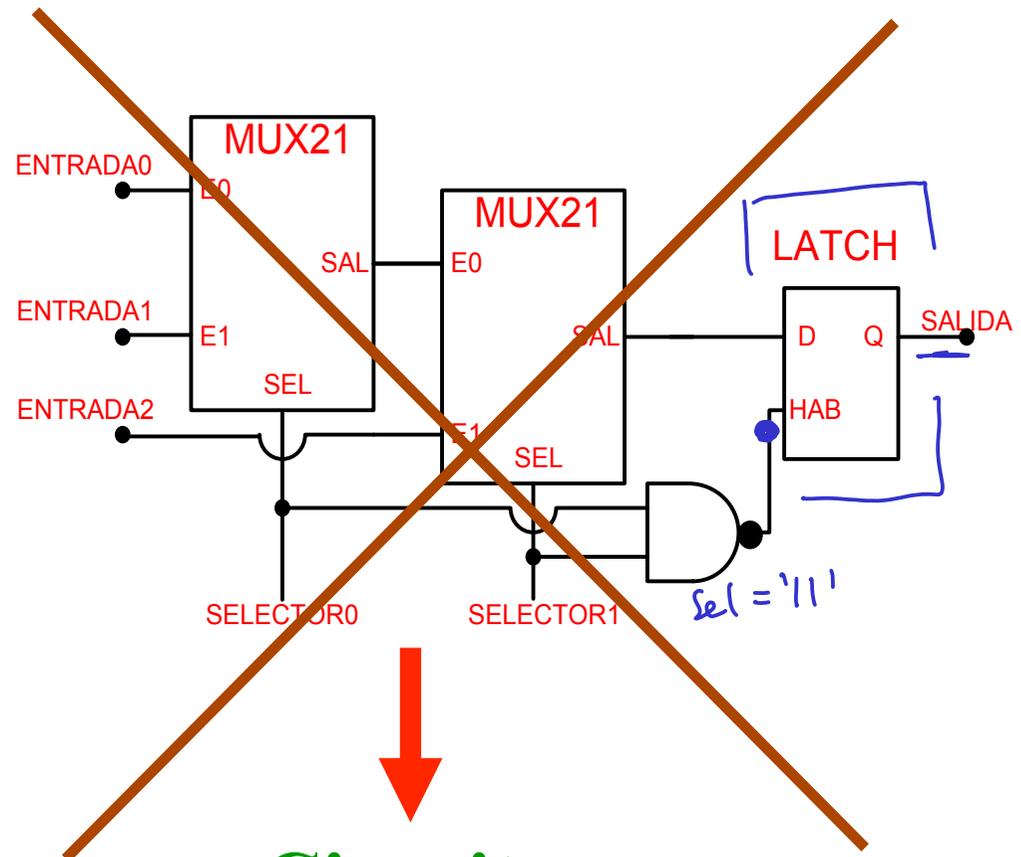
no está definido "11"
↳ si vale "11" intenta mantener el valor anterior → LATCH



**Circuito
secuencial**

Sentencias condicionales incompletas.

Circuito con un latch

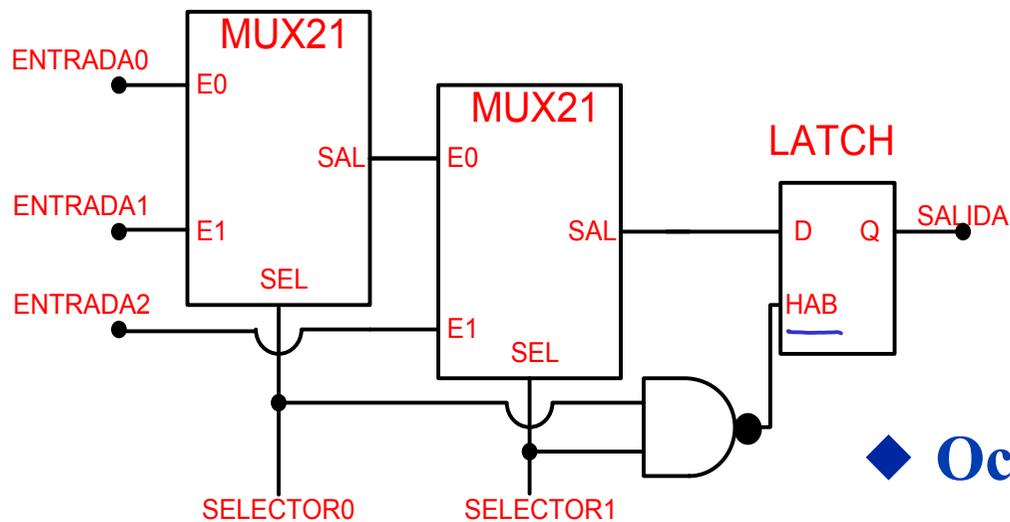


- ◆ Ocupa más área
- ◆ No realiza la función lógica:
 - ¡¡Es sensible a pulsos !!

Sentencias condicionales incompletas.

◆ Código correcto

Descripción
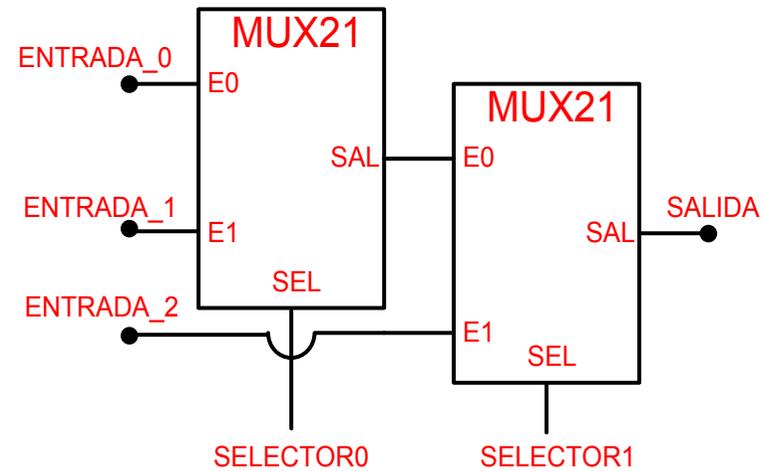
```
if (selector="00") then
  salida<=entrada_0;
elsif (selector="01") then
  salida<=entrada_1;
elsif (selector="10") then
  salida<=entrada_2;
else
  salida<=entrada_2;
end if;
```




**Circuito
combinacional**

Circuitos combinacionales y secuenciales.

Conclusiones

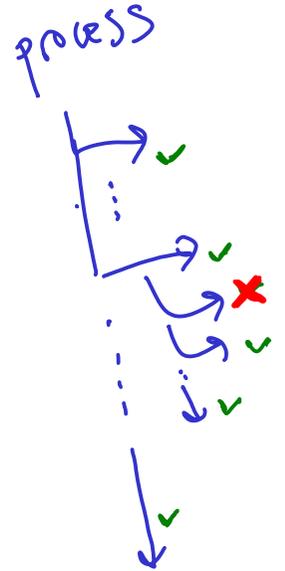- ◆ Los circuitos combinacionales deben estar completamente especificados.
- ◆ Se genera una celda de memoria siempre que:
 - No se especifica el valor de la salida para todos los posibles valores de las entradas
- ◆ Un latch es un circuito muy sensible a pulsos y timing:
 - Sólo debe ser utilizado en casos concretos.



Driver de una pantalla de 7 LEDs

Ejemplo diseño combinacional

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY bit2led IS
    PORT (
        bits: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        led: OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
    );
END bit2led;
ARCHITECTURE bit2led_arch OF bit2led IS
BEGIN
    -- contenido de la arquitectura
END bit2led_arch;
```

0-15



Driver de una pantalla de 7 LEDs

Ejemplo diseño combinacional

bits \emptyset \rightarrow 1
bits 7 \rightarrow 1
bits 15 \rightarrow 1

async_bit: **PROCESS**(bits)

BEGIN

CASE bits **IS**

WHEN "0001" =>

LED <= "0000110"; --1

WHEN "0010" =>

LED <= "1011011"; --2

WHEN "0011" =>

LED <= "1001111"; --3

WHEN "0100" =>

LED <= "1100110"; --4

WHEN "0101" =>

LED <= "1101101"; --5

WHEN "0110" =>


LED <= "1111101"; --6

WHEN "0111" =>

LED <= "0000111"; --7

WHEN "1000" =>

LED <= "1111111"; --8

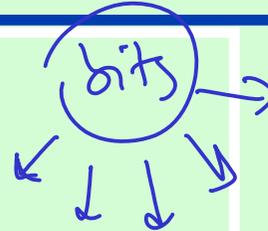

WHEN "1001" =>

LED <= "1101111"; --9

WHEN "1010" =>

LED <= "1110111"; --A

WHEN "1011" =>

LED <= "1111100"; --b

WHEN "1100" =>

LED <= "0111001"; --C

WHEN "1101" =>

LED <= "1011110"; --d

WHEN "1110" =>

LED <= "1111001"; --E

WHEN "1111" =>

LED <= "1110001"; --F

WHEN OTHERS =>

LED <= "0111111"; --0

END CASE;

END PROCESS;



Tema 4:

Descripción de la funcionalidad

después del begin de la arquitectura:

1) Sentencias concurrentes

2) Process

3) Instancias componentes

2.1 Introducción/Repaso

2.2 Concepto de concurrencia

2.3 Procesos


2.4 Diseño de circuitos combinacionales

2.4.1. Sentencias concurrentes

2.4.2. Descripción mediante procesos

2.5 Interconexión de componentes

La sección ARCHITECTURE. Componente

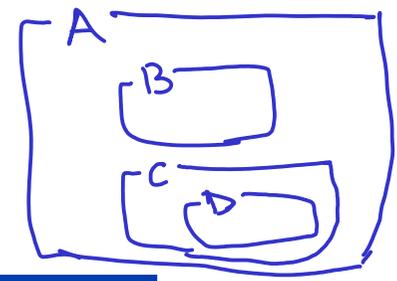

- ◆ Componente: entidad de un orden inferior de jerarquía
- ◆ Sintáxis:

antes del begin

```
→ component nombre  
  [ generic (definición de gererics);  
    port (definición de puertos);  
  ]  
→ end component;
```

Declaración del componente.

*En la zona de
declaraciones de
señales y
componentes*

después del begin


```
nombre_instancia : nombre_componente  
  [ GENERIC MAP (.....)  
    PORT MAP (.....);  
  ]
```

OJO: NO LLEVA ;

Utilización del componente.

*Dentro del cuerpo
de la arquitectura
(BEGIN)*

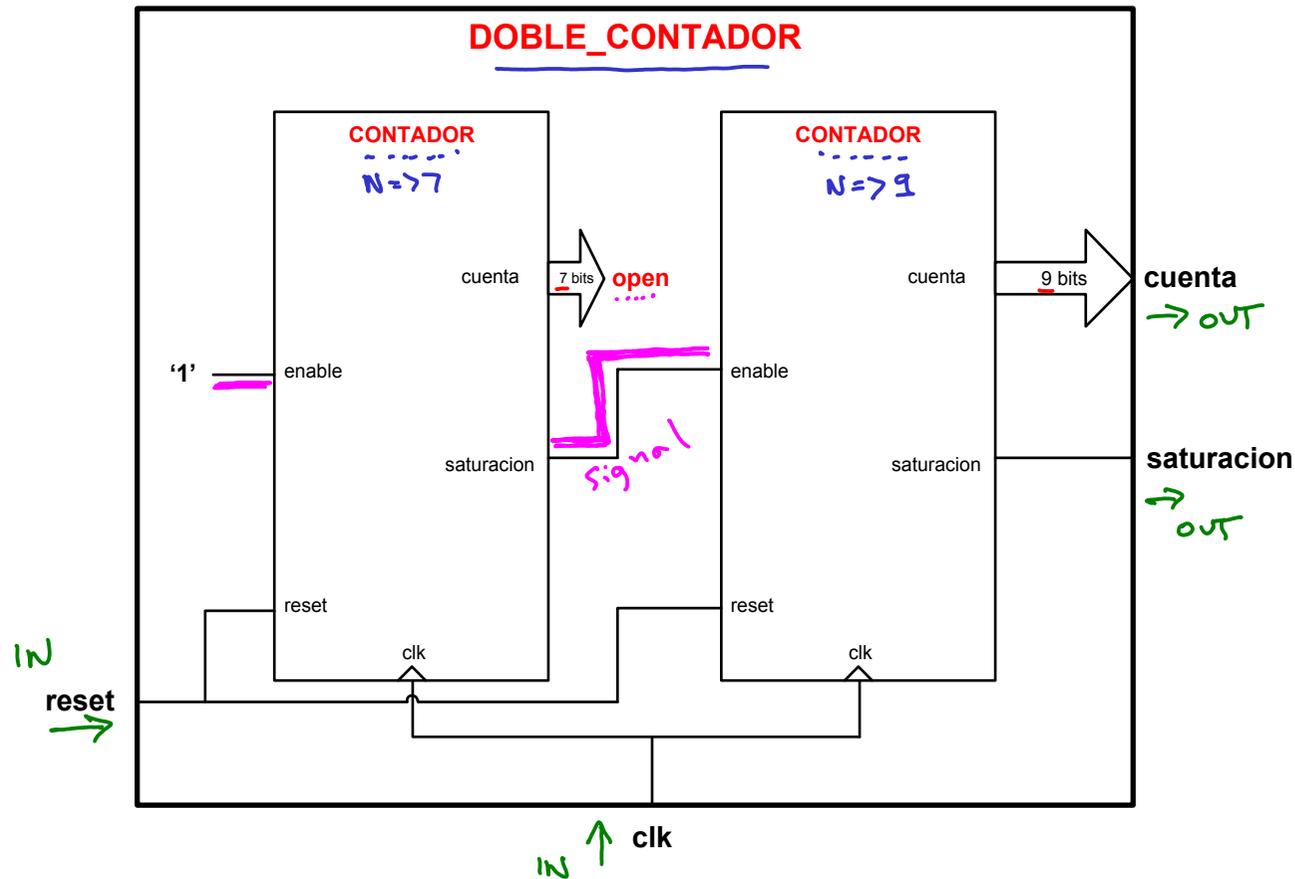La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo



Objetivo

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo




```
ENTITY contador IS
    GENERIC (N:integer:=10);
    PORT (
        clk: in STD_LOGIC;
        reset: in STD_LOGIC;
        enable: in STD_LOGIC;
        cuenta: out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
        saturacion: out STD_LOGIC);
END contador;

ARCHITECTURE contador_arch OF contador IS
BEGIN
    . . . . .
END contador;
```


Previamente debemos haber diseñado el nivel de jerarquía inferior

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo

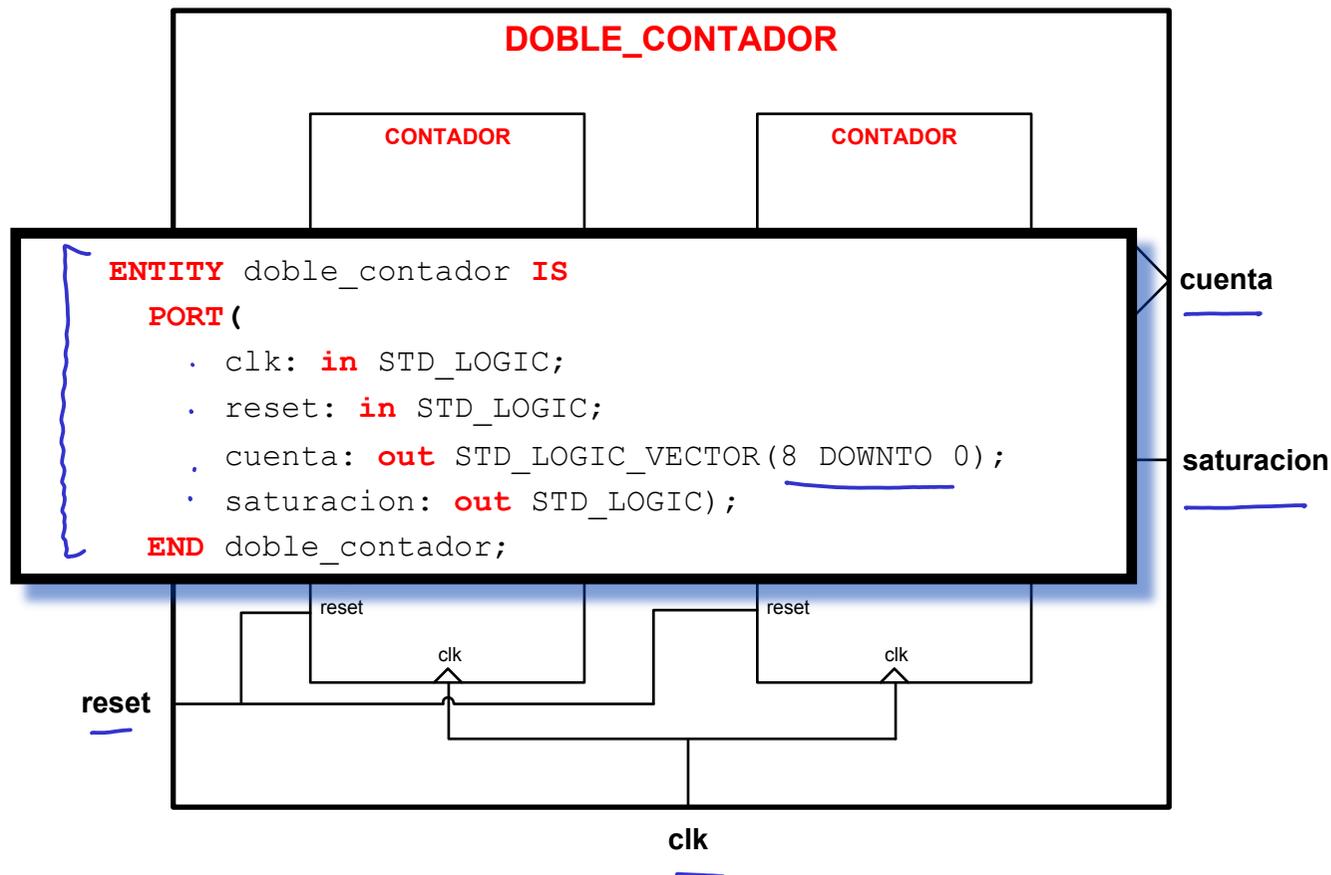


PASO 1: Definir la entidad de DOBLE_CONTADOR

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo

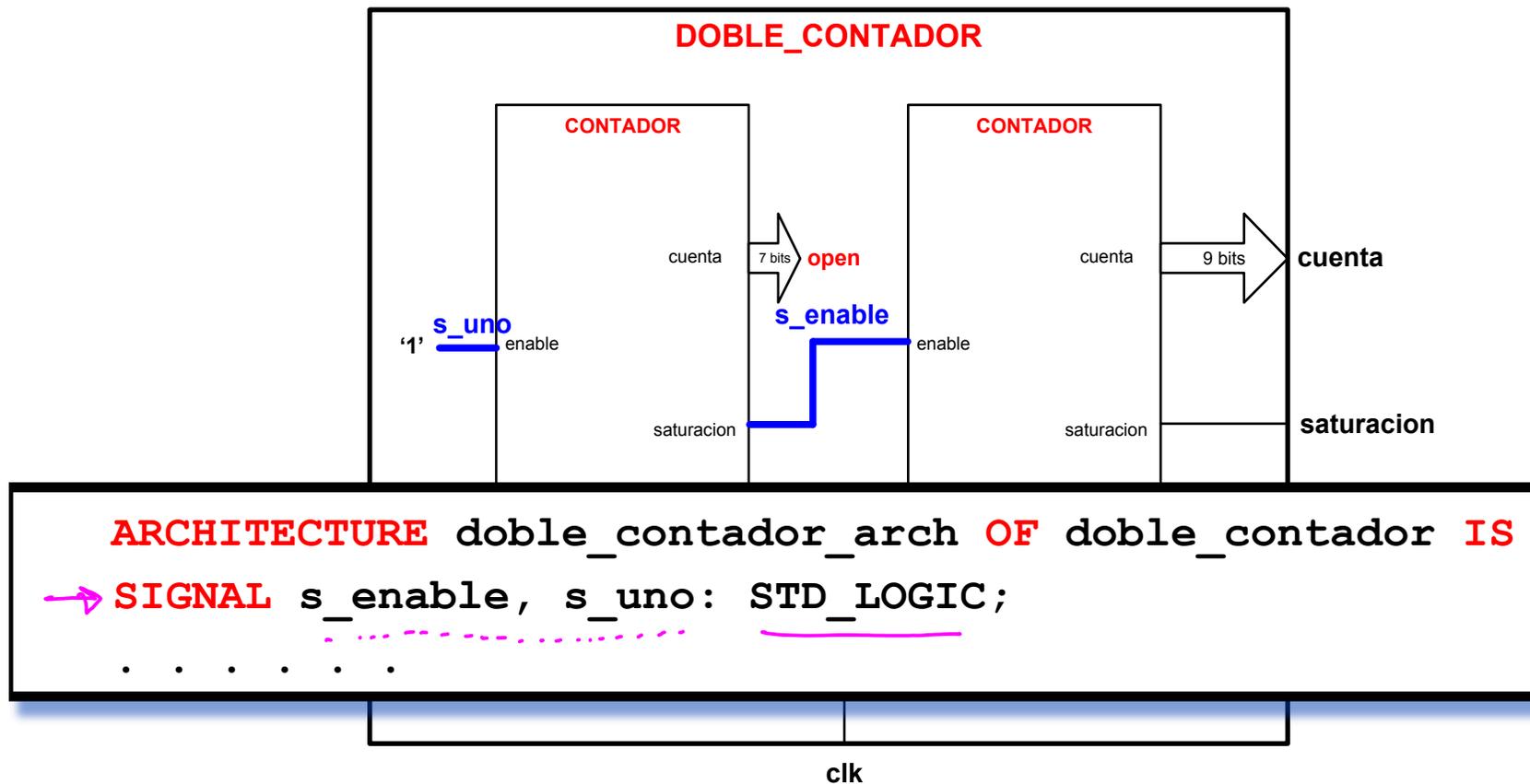

PASO 2: Declarar las señales necesarias (cables que no salen al exterior)

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo

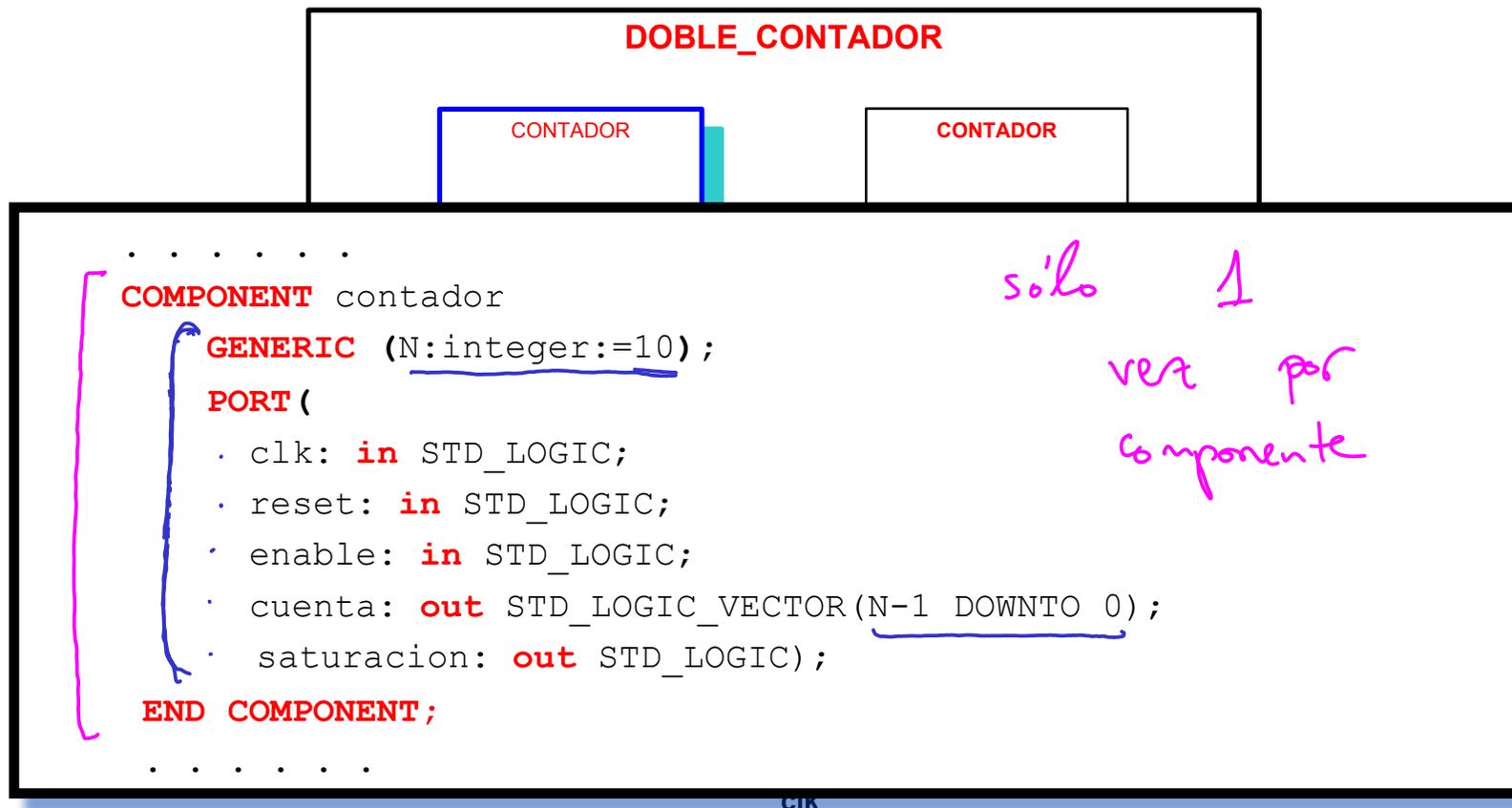


PASO 3: Declarar los componentes necesarios (entidades del nivel de jerarquía inferior)

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo

open = salida sin conectar


port del component => objeto del top

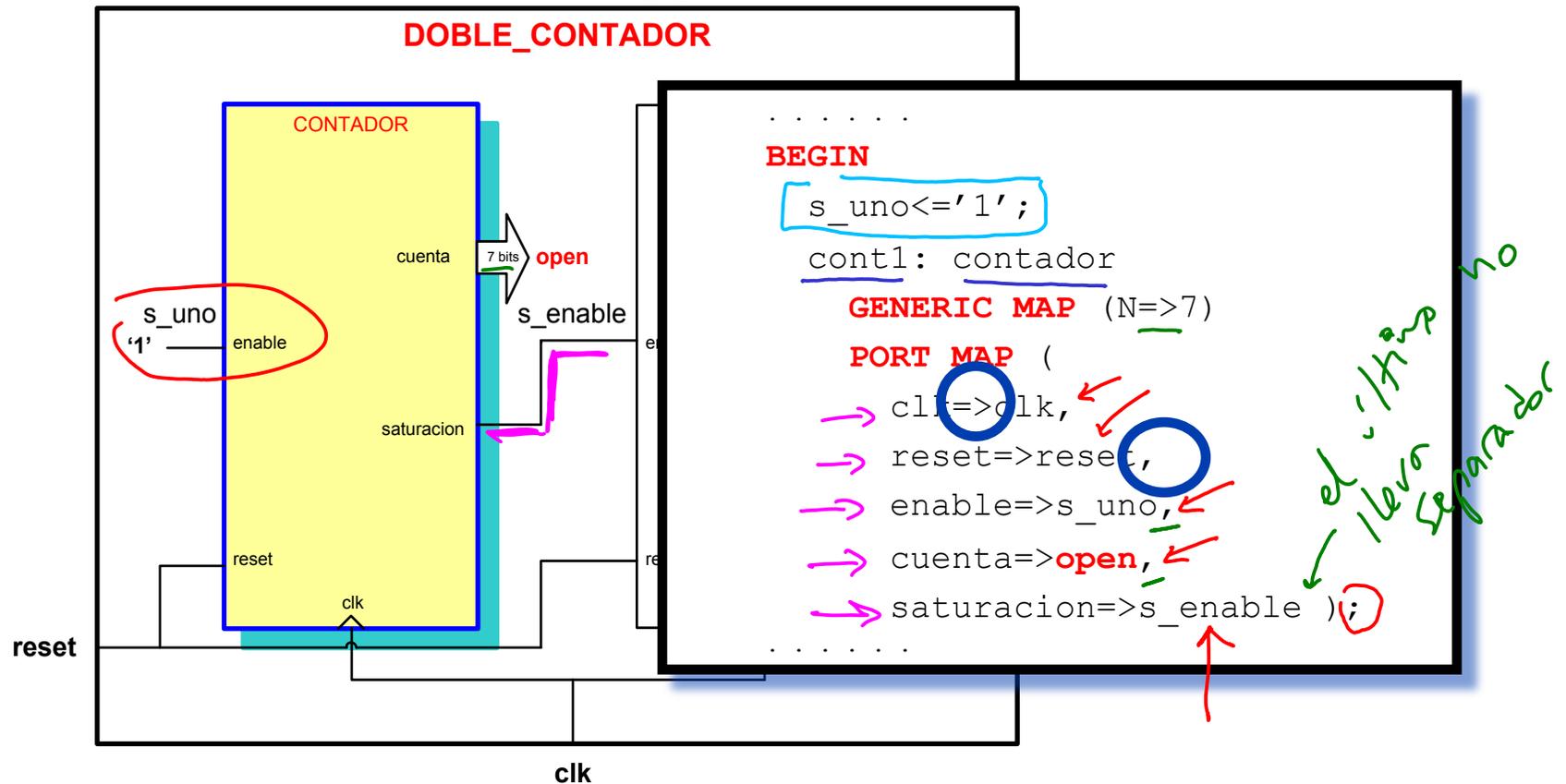

PASO 4: Realizar la instancia (llamada) al primer contador. (dentro del BEGIN)

generic del component => valor

La sección ARCHITECTURE. Descripción de un esquema. Ejemplo

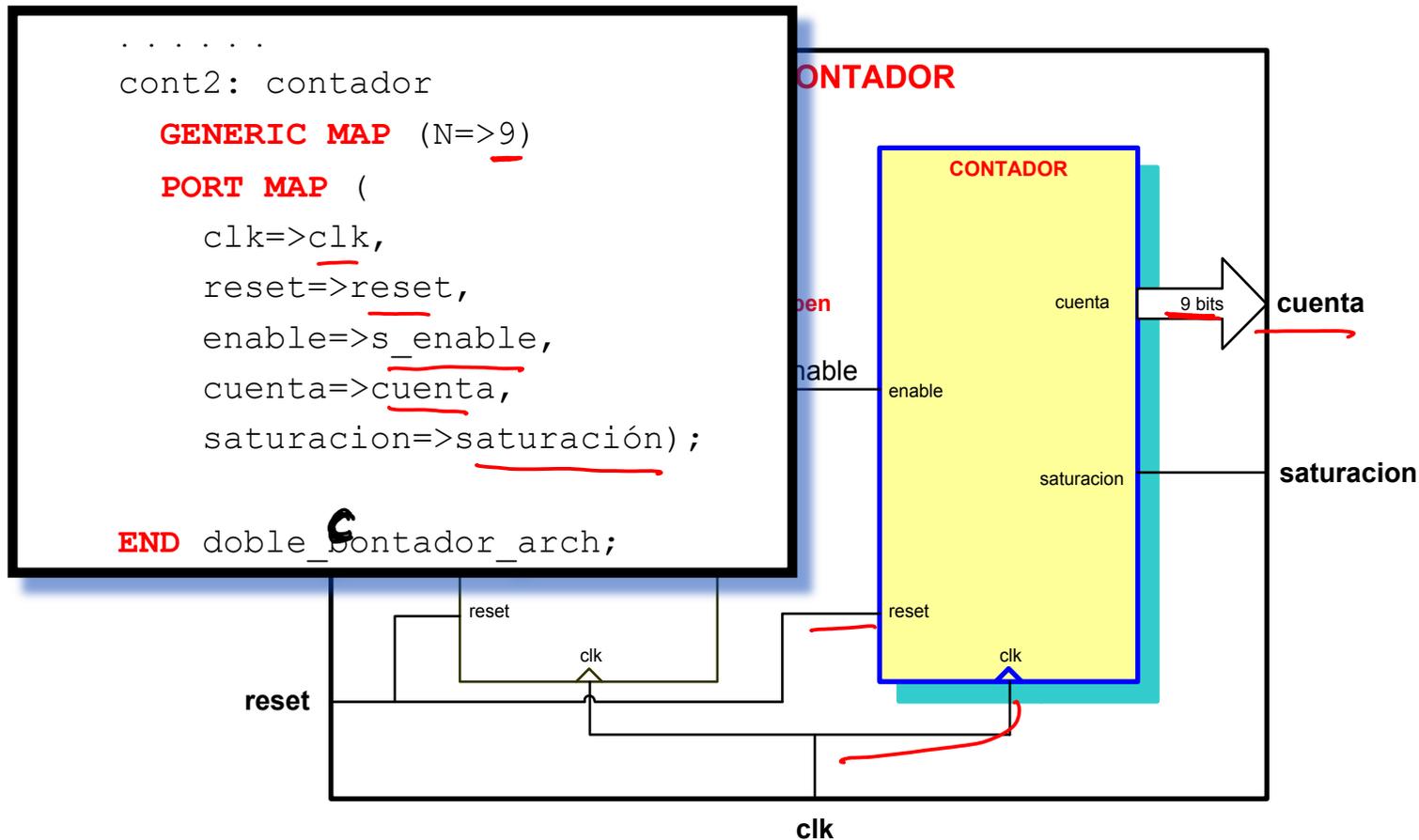

PASO 4: Realizar la instancia (llamada) al segundo contador.

DEBERES

◆ La próxima clase será la más importante de VHDL. **REPASAR LO VISTO HASTA AHORA ANTES DE LA CLASE.**

◆ Instalar el software de la asignatura.

◆ Usaremos el ISE, de Xilinx

System edition

-> licencia webpack (generar en la web de Xilinx)

-> licencia de la US

(2100@baldr.us.es)

◆ Página de descarga:

<http://www.xilinx.com/support/download/index.htm>

Actualización Historial Favoritos Ventana Ayuda

Xilinx: Downloads

http://www.xilinx.com/support/download/index.htm

Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia News (353) Popular

Version	Device Pack - 14.4 Product Update	
2012.4 - 14.4	All Platforms (TAR/GZ - 322.40 MB) MD5 Sum Value: c8a13ea70a053bae90ca0c314fc4b1c3	Download Type: Product Update Last Updated: 02/04/2013 Answers: 54044
2012.3 - 14.3	Important Information The 14.4 Device Pack is an update and must be installed onto an existing 14.4 full product installation.	
2012.2 - 14.2		
14.1		
13.4		
13.3	Multi-File Download: Vivado and ISE Design - 2012.4 Full Product Installation	
13.2	All Platforms - Split Installer Base Image - File 1/4 (TAR/GZ - 2.68 GB) MD5 Sum Value: 56835ce1a119f7e91be333af764b9d2e	Download Includes: Vivado Design Suite (All Editions) Vivado High Level Synthesis (HLS) Documentation Navigator ISE WebPACK (Free) ISE Design Suite (All Editions) System Generator for DSP Platform Studio and Embedded Development Kit (EDK) Software Development Kit (SDK) Lab Tools: Standalone Installation
13.1	Install Data A - File 2/4 (ZIP - 1.93 GB) MD5 Sum Value: 9d519d01927715c4d564e95d6535fd82	
12.4	Install Data B - File 3/4 (ZIP - 1.88 GB) MD5 Sum Value: 1edb704c27632a3ea1b5bb484713576d	
12.3	Install Data C - File 4/4 (ZIP - 1.84 GB) MD5 Sum Value: 8bf42fc385e3ff6f6e4bc7f5feeed8a1	
12.2	Important Information NEW! Download Smaller Files: If you have trouble downloading large files, try the new multiple file download above. We've split the Vivado/ISE Design Suite Installer into four smaller pieces. All four files must be downloaded prior to installation. After downloading, to install: <ol style="list-style-type: none"> 1. Un-tar the Split Installer Base Image into a temporary directory of your choosing 2. Copy the three Install Data files into this temporary directory 3. Run xsetup and use the default settings on the Select Download Location Directory dialogue 	
12.1		
11.5		
11.4		
11.3		
11.2		
11.1		
10.1 SP3	Vivado and ISE Design Suites - 2012.4 Full Product Installation	
10.1	All Platforms (TAR/GZ - 8.27 GB) MD5 Sum Value: f76dc701ed763826b1e79ef26a4ef170	Download Includes: Vivado High Level Synthesis (HLS) Documentation Navigator ISE WebPACK (Free) ISE Design Suite (All Editions) System Generator for DSP Software Development Kit (SDK) Lab Tools: Standalone Installation Vivado Design Suite (All Editions)
Archive	Full Installer for Windows (TAR/GZ - 6.20 GB) MD5 Sum Value: e2d01b68f101265d0d4f4bd62943c431	
	Full Installer for Linux (TAR/GZ - 6.44 GB) MD5 Sum Value: a8051942d71db3b42ce426d7ba3f374b	

Se ha producido un error al abrir la página. Para más detalles, seleccione Ventana > Actividad.